



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CIn - CENTRO DE INFORMÁTICA

RELATÓRIO DO PROJETO

ELISSON RODRIGO DA SILVA ARAÚJO, ERSA
GABRIEL DE MELO EVANGELISTA, GME
JOÃO PEDRO SOUZA PEREIRA DE MOURA, JPSPM


RECIFE, 11 DE OUTUBRO DE 2019

PROFESSORA: EDNA NATIVIDADE DA SILVA BARROS

ÍNDICE


UNIDADE DE CONTROLE	2
DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS	3
HISTORIADOR:	3
ARMARIO:	4
EXTENSOR:	5
DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES	7
DESCRIÇÕES DOS ESTADOS DE CONTROLE	13
MÁQUINA DE ESTADOS DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO	18
ANEXOS	19

UNIDADE DE CONTROLE

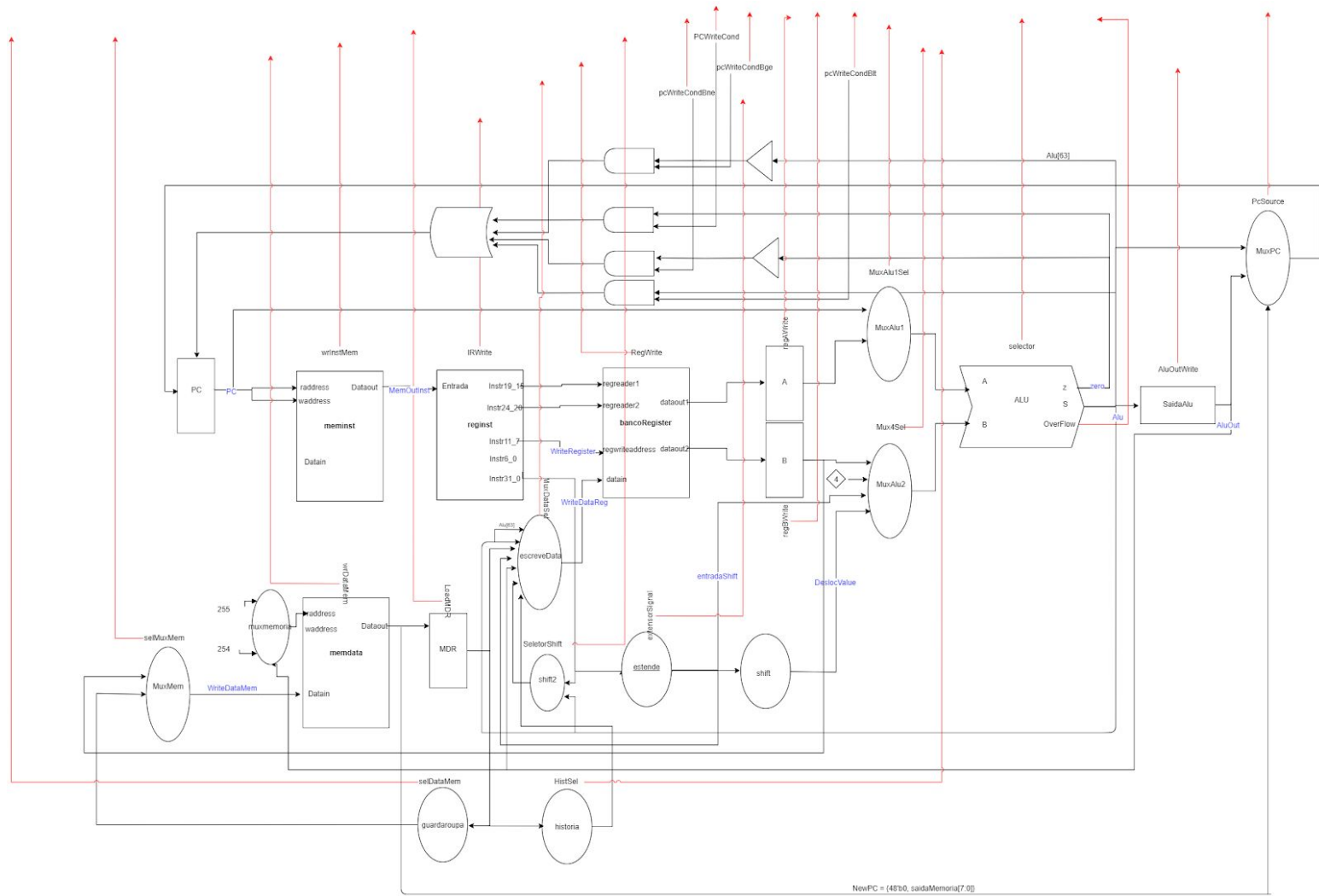

Na instrução LWU a saída do módulo é a concatenação de:
 $saida = \{32'd0, entrada[31:0]\}$.

ARMARIO:

 


Entradas: [63:0]rs2, [63:0]MemData [4:0]sel.

Saídas: [63:0]saida.

O módulo armario é utilizado nas instruções **Tipo S** (sw, sh, sb). O módulo tem a seguinte função:

1. **Extensor de sinal:** Se a instrução for LB, LH ou LW o módulo estende o sinal da entrada, o seletor determina qual instrução está sendo executada e isso diferencia a forma da extensão.

EXTENSOR:

 

Entradas: [63:0]entrada, [3:0]sel.

Saídas: [63:0]saida.

O módulo extensor é utilizado para modularizar as instruções que precisam de algum tipo de extensão. O extensor é usado pela seguintes instruções:

1. **ADDI:** Recebe o imediato de 32 bits e faz a extensão do sinal do imediato para 64bits e verifica o bit entrada[31]:
 - Se o bit for 0, a saída do extensor é:
 $saida = \{52'd0, entrada[31:20]\};$
 - Se o bit for 1, a saída do extensor é:
 $saida = \{52'hFFFFFFFFFFFFFF, entrada[31:20]\};$
2. **LOAD:** Recebe o imediato de 32 bits e faz a extensão do sinal do imediato para 64bits e verifica o bit entrada[31]:
 - Se o bit for 0, a saída do extensor é:
 $saida = \{52'd0, entrada[31:20]\};$
 - Se o bit for 1, a saída do extensor é:
 $saida = \{52'hFFFFFFFFFFFFFF, entrada[31:20]\};$
3. **SD:** Recebe o imediato de 32 bits e faz a extensão do sinal do imediato para 64bits e verifica o bit entrada[31]:
 - Se o bit for 0, a saída do extensor é:
 $saida = \{52'd0, entrada[31:25], entrada[11:7]\};$
 - Se o bit for 1, a saída do extensor é:
 $saida = \{52'hFFFFFFFFFFFFFF, entrada[31:25], entrada[11:7]\};$
4. **LUI:** Recebe o imediato de 32 bits e faz a extensão do sinal do imediato para 64bits e verifica o bit entrada[31]:
 - Se o bit for 0, a saída do extensor é:
 $saida = \{32'b0, entrada[31:12], 12'b0\};$
 - Se o bit for 1, a saída do extensor é:
 $saida = \{32'b11111111111111111111111111111111, entrada[31:12], 12'b0\};$
5. **SLTI:** Recebe o imediato de 32 bits e faz a extensão do sinal do imediato para 64bits e verifica o bit entrada[31]:
 - Se o bit for 0, a saída do extensor é:
 $saida = \{52'd0, entrada[31:20]\};$
 - Se o bit for 1, a saída do extensor é:
 $saida = \{52'hFFFFFFFFFFFFFF, entrada[31:20]\};$

- [illegible]

DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES

Instrução: *add rd, rs1, rs2*

Após identificar a instrução *add* no estágio de decodificação os registradores *rs1* e *rs2* são carregados e a operação de soma é feita na ula, esse valor é escrito no registrador *AluOut* e no próximo estado o registrador *rd* é escrito com o valor contido em *AluOut* e uma nova instrução é carregada

Instrução: *sub rd, rs1, rs2*

Após identificar a instrução *sub* no estágio de decodificação os registradores *rs1* e *rs2* são carregados e a operação de subtração é feita na ula, esse valor é escrito no registrador *AluOut* e no próximo estado o registrador *rd* é escrito com o valor contido em *AluOut* e uma nova instrução é carregada

Instrução: *addi rd, rs1, imm*

Após identificar a instrução *addi* no estágio de decodificação o registrador *rs1* é carregado e o imediato é estendido para 64 bits e a operação de soma é feita na ula dos dois valores, o resultado fica salvo no registrador *rd* e uma nova instrução é carregada

Instrução: *ld rd, imm(rs1)*

Após identificar a instrução *ld* no estágio de decodificação o registrador *rs1* é carregado, o endereço de memória é então obtido a partir da soma do registrador *rs1* e o imediato estendido para 64 bits, esse resultado é escrito no registrador *AluOut*, no próximo estado é feita a leitura da memória a partir do registrador *AluOut*, após isso o registrador *MDR* é carregado com o conteúdo lido da memória e por fim este valor é escrito no registrador *rd* e uma nova instrução é carregada

Instrução: *sd rs2, imm(rs1)*

Após identificar a instrução *sd* no estágio de decodificação os registradores *rs1* e *rs2* são carregados, o endereço de memória é então obtido a partir da soma do registrador *rs1* e o imediato estendido para 64 bits, esse resultado é escrito no registrador *AluOut*, no próximo estado é feita a escrita do registrador *rs2* a partir do endereço de memória no registrador *AluOut* e uma nova instrução é carregada

Instrução: *bne rs1, rs2, imm*

Após identificar a instrução *bne* no estágio de decodificação os registradores *rs1* e *rs2* são carregados e o novo valor de PC é calculado e armazenado no registrador *AluOut*, no próximo estado é feita a comparação do registrador *rs1* e do registrador *rs2* e a flag *pcWriteCondBne* é setada para 1, caso *rs1* seja diferente de *rs2* o valor no registrador *AluOut* será escrito no registrador *PC* e uma nova instrução é carregada

Instrução: *beq rs1, rs2, imm*

Após identificar a instrução *beq* no estágio de decodificação os registradores *rs1* e *rs2* são carregados e o novo valor de PC é calculado e armazenado no registrador *AluOut*, no próximo estado é feita a comparação do registrador *rs1* e do registrador *rs2* e a flag *pcWriteCond* é setada para 1, caso *rs1* seja igual *rs2* o valor no registrador *AluOut* será escrito no registrador PC e uma nova instrução é carregada

Instrução: *lui rd, imm*

Após identificar a instrução *lui* no estágio de decodificação, o imediato é estendido e esse valor é escrito no registrador *rd* e uma nova instrução é carregada e uma nova instrução é carregada

Instrução: *and rd, rs1, rs2*

Após identificar a instrução *and* no estágio de decodificação os registradores *rs1* e *rs2* são carregados e a operação de *and* é feita na ula, esse valor é escrito no registrador *AluOut* e no próximo estado o registrador *rd* é escrito com o valor contido em *AluOut* e uma nova instrução é carregada

Instrução: *slt rd, rs1, rs2*

Após identificar a instrução *slt* no estágio de decodificação os registradores *rs1* e *rs2* são carregados, no próximo estado ocorre a operação de subtração do *rs1* com o *rs2* na ula e o bit 63 do resultado é escrito no registrador *rd* e uma nova instrução é carregada

Instrução: *stli rd, rs1, imm*

Após identificar a instrução *stli* no estágio de decodificação o registrador *rs1* é carregado, no próximo estado ocorre a operação de subtração do *rs1* com o imediato estendido para 64 bits na ula e o bit 63 do resultado é escrito no registrador *rd* e uma nova instrução é carregada

Instrução: *jalr rd, rs1, imm*

Após identificar a instrução *stli* no estágio de decodificação o registrador *rs1* é carregado, no próximo estado ocorre a escrita do valor de PC no registrador *rd*, no próximo estado o novo valor de PC é calculado a partir da soma do registrador PC com o imediato estendido para 64 bits na ula e esse resultado é escrito no registrador *AluOut*, no próximo estado ocorre a escrita no registrador PC do valor em *AluOut* e uma nova instrução é carregada

Instrução: *lb rd, imm(rs1)*

Após identificar a instrução *lb* no estágio de decodificação o registrador *rs1* é carregado, o endereço de memória é então obtido a partir da soma do registrador *rs1* e o imediato estendido para 64 bits, esse resultado é escrito no registrador *AluOut*, no próximo estado é feita a leitura da memória a partir do registrador *AluOut*, após isso o registrador *MDR* é carregado com o conteúdo lido da memória e por fim o valor de *MDR* passa pelo módulo “*historia*”, que irá estender com sinal o *byte*[7:0], então o valor que sai deste módulo é escrito no registrador *rd* e uma nova instrução é carregada.

Instrução: *lh rd, imm(rs1)*

Após identificar a instrução *lh* no estágio de decodificação o registrador *rs1* é carregado, o endereço de memória é então obtido a partir da soma do registrador *rs1* e o imediato estendido para 64 bits, esse resultado é escrito no registrador *AluOut*, no próximo estado é feita a leitura da memória a partir do registrador *AluOut*, após isso o registrador *MDR* é carregado com o conteúdo lido da memória e por fim o valor de *MDR* passa pelo módulo “*historia*”, que irá estender com sinal a *halfword*[15:0], então o valor que sai deste módulo é escrito no registrador *rd* e uma nova instrução é carregada.

Instrução: *lw rd, imm(rs1)*

Após identificar a instrução *lw* no estágio de decodificação o registrador *rs1* é carregado, o endereço de memória é então obtido a partir da soma do registrador *rs1* e o imediato estendido para 64 bits, esse resultado é escrito no registrador *AluOut*, no próximo estado é feita a leitura da memória a partir do registrador *AluOut*, após isso o registrador *MDR* é carregado com o conteúdo lido da memória e por fim o valor de *MDR* passa pelo módulo “*historia*”, que irá estender com sinal a *word*[31:0], então o valor que sai deste módulo é escrito no registrador *rd* e uma nova instrução é carregada.

Instrução: *lbu rd, imm(rs1)*

Após identificar a instrução *lbu* no estágio de decodificação o registrador *rs1* é carregado, o endereço de memória é então obtido a partir da soma do registrador *rs1* e o imediato estendido para 64 bits, esse resultado é escrito no registrador *AluOut*, no próximo estado é feita a leitura da memória a partir do registrador *AluOut*, após isso o registrador *MDR* é carregado com o conteúdo lido da memória e por fim o valor de *MDR* passa pelo módulo “*historia*”, que irá estender com 0 o *byte*[7:0], então o valor que sai deste módulo é escrito no registrador *rd* e uma nova instrução é carregada.

Instrução: *lhu rd, imm(rs1)*

Após identificar a instrução *lhu* no estágio de decodificação o registrador *rs1* é carregado, o endereço de memória é então obtido a partir da soma do registrador *rs1* e o imediato estendido para 64 bits, esse resultado é escrito no registrador *AluOut*, no próximo estado é feita a leitura da memória a partir do registrador *AluOut*, após isso o registrador *MDR* é carregado com o conteúdo lido da memória e por fim o valor de *MDR* passa pelo módulo “*historia*”, que irá estender com 0 a *halfword*[15:0], então o valor que sai deste módulo é escrito no registrador *rd* e uma nova instrução é carregada.

Instrução: *lwu rd, imm(rs1)*

Após identificar a instrução *lwu* no estágio de decodificação o registrador *rs1* é carregado, o endereço de memória é então obtido a partir da soma do registrador *rs1* e o imediato estendido para 64 bits, esse resultado é escrito no registrador *AluOut*, no próximo estado é feita a leitura da memória a partir do registrador *AluOut*, após isso o registrador *MDR* é carregado com o conteúdo lido da memória e por fim o valor de *MDR* passa pelo módulo “*historia*”, que irá estender com 0 a *word*[31:0], então o valor que sai deste módulo é escrito no registrador *rd* e uma nova instrução é carregada.

Instrução: *nop*

Após identificar a instrução *nop* no estágio de decodificação, voltamos para o estado de busca.

Instrução: *break*

Após identificar a instrução *break* no estágio de decodificação, o código é colocado num loop infinito.

Instrução: *srli rd, rs1, shamt*

Após identificar a instrução *srli* no estágio de decodificação o registrador *rs1* é carregado, o registrador *rs1* após dado o shift right lógico *shamt* vezes é escrito no registrador *rd* e uma nova instrução é carregada.

Instrução: *srai rd, rs1, shamt*

Após identificar a instrução *srai* no estágio de decodificação o registrador *rs1* é carregado, o registrador *rs1* após dado o shift right aritmético *shamt* vezes é escrito no registrador *rd* e uma nova instrução é carregada.

Instrução: *slli rd, rs1, shamt*

Após identificar a instrução *slli* no estágio de decodificação o registrador *rs1* é carregado, o registrador *rs1* após dado o shift left lógico *shamt* vezes é escrito no registrador *rd* e uma nova instrução é carregada.

Instrução: *sw rs2, imm(rs1)*

Após identificar a instrução *sw* no estágio de decodificação os registradores *rs1* e *rs2* são carregados, o endereço de memória é então obtido a partir da soma do registrador *rs1* e o imediato estendido para 64 bits, esse resultado é escrito no registrador *AluOut*, no próximo estado é feita a leitura da memória a partir do registrador *AluOut*, após isso o registrador *MDR* é carregado com o conteúdo lido da memória, esse conteúdo é então passado pelo módulo “armario”, que irá concatenar o conteúdo da memória de [63:32] com o registrador *rs2* de [31:0], a saída do “armario” é então escrita no endereço de memória de valor *AluOut* e uma nova instrução é carregada.

Instrução: *sh rs2, imm(rs1)*

Após identificar a instrução *sh* no estágio de decodificação os registradores *rs1* e *rs2* são carregados, o endereço de memória é então obtido a partir da soma do registrador *rs1* e o imediato estendido para 64 bits, esse resultado é escrito no registrador *AluOut*, no próximo estado é feita a leitura da memória a partir do registrador *AluOut*, após isso o registrador *MDR* é carregado com o conteúdo lido da memória, esse conteúdo é então passado pelo módulo “armario”, que irá concatenar o conteúdo da memória de [63:16] com o registrador *rs2* de [15:0], a saída do “armario” é então escrita no endereço de memória de valor *AluOut* e uma nova instrução é carregada.

Instrução: *sb rs2, imm(rs1)*

Após identificar a instrução *sb* no estágio de decodificação os registradores *rs1* e *rs2* são carregados, o endereço de memória é então obtido a partir da soma do registrador *rs1* e o imediato estendido para 64 bits, esse resultado é escrito no registrador *AluOut*, no próximo estado é feita a leitura da memória a partir do registrador *AluOut*, após isso o registrador *MDR* é carregado com o conteúdo lido da memória, esse conteúdo é então passado pelo módulo “armario”, que irá concatenar o conteúdo da memória de [63:8] com o registrador *rs2* de [7:0], a saída do “armario” é então escrita no endereço de memória de valor *AluOut* e uma nova instrução é carregada.

Instrução: *bge rs1, rs2, imm*

Após identificar a instrução *bge* no estágio de decodificação os registradores *rs1* e *rs2* são carregados e o novo valor de *PC* é calculado e armazenado no registrador *AluOut*, no próximo estado é feita a comparação do registrador *rs1* e do registrador *rs2* e a flag *pcWriteCondBge* é setada para 1, caso *rs1* seja maior igual a *rs2* o valor no registrador *AluOut* será escrito no registrador *PC* e uma nova instrução é carregada.

Instrução: *blt rs1, rs2, imm*

Após identificar a instrução *blt* no estágio de decodificação os registradores *rs1* e *rs2* são carregados e o novo valor de PC é calculado e armazenado no registrador *AluOut*, no próximo estado é feita a comparação do registrador *rs1* e do registrador *rs2* e a flag *pcWriteCondBl* é setada para 1, caso *rs1* seja menor que *rs2* o valor no registrador *AluOut* será escrito no registrador PC e uma nova instrução é carregada.

Instrução: *jal rd, imm*

Após identificar a instrução *jal* no estágio de decodificação, no próximo estado de execução o valor de PC é escrito no registrador *rd*, no próximo estado calculamos o novo valor de PC pela soma de PC com o imediato estendido para 64 bits esse resultado é escrito no registrador *AluOut*, no próximo estado ocorre a escrita de PC com o valor armazenado no registrador *AluOut* e uma nova instrução é carregada.

DESCRIÇÕES DOS ESTADOS DE CONTROLE

Estado 0:

No estado 0 ocorre a colocação de todos os seletores para 0, como Muxes e os bits de escrita/leitura de componentes do CPU, etc.

Estado 1:

No estado 1 faz-se a requisição da leitura na memória do endereço da instrução armazenado no registrador PC e atualiza-se o mesmo com o que tem nele próprio mais quatro.

Estado 2:

Neste estado ocorre o carregamento dos registradores A e B para estarem disponíveis no próximo estado e o valor de $PC + imm$ é carregado na Ula e o seu valor é guardado no registrador AluOut. Além disso, ocorre a decodificação da instrução para determinar qual será o próximo estado.

Estado 3(addi):

Neste estado ocorre a soma do valor no registrador A com o imm estendido e o valor é guardado no registrador AluOut e estará disponível no próximo estado. Além disso, temos a verificação de Overflow.

Estado 4(add):

Neste estado ocorre a soma do valor no registrador A com o valor no registrador B e o valor é guardado no registrador AluOut e estará disponível no próximo estado. Além disso, temos a verificação de Overflow.

Estado 5(sub):

Neste estado ocorre a subtração do valor no registrador A com o valor no registrador B e o valor é guardado no registrador AluOut e estará disponível no próximo estado. Além disso, temos a verificação de Overflow.

Estado 6(load):

Neste estado ocorre o cálculo do endereço, a partir da soma do valor no registrador A com o Imm estendido e o valor é guardado no registrador AluOut e estará disponível no próximo estado. Além disso, temos a verificação de Overflow.

Estado 7:

Neste estado ocorre a comparação de 3 bits, localizados na instrução e decide qual operação fazer. lb, lh, lw, lbu, lhu, lwu, ld e ocorre o carregamento do registrador MDR.

Estado 8:

Neste estado carregamos no registrador destino o valor armazenado no registrador MDR.

Estado 9:

Neste estado ocorre o cálculo do endereço, a partir da soma do valor no registrador A com o Imm estendido e o valor é guardado no registrador AluOut e estará disponível no próximo estado. Além disso, temos a verificação de Overflow.

Estado 10:

Neste estado solicitamos a leitura da memória a partir do endereço armazenado em AluOut, estará disponível no próximo estado.

Estado 11(beq):

Neste estado realizamos a comparação de igual do valor no registrador A com o valor no registrador B e setamos os valores de PCWriteCond para a escrita no registrador PC do valor em Alu.

Estado 12(bne):

Neste estado realizamos a comparação de não igual do valor no registrador A com o valor no registrador B e setamos os valores de PCWriteCondBne para a escrita no registrador PC do valor em Alu.

Estado 13(lui):

Neste estado realizamos a extensão do Imm e escrevemos esse valor no registrador destino.

Estado 14(and):

Neste estado ocorre a operação de and do valor no registrador A com o valor no registrador B e o valor é guardado no registrador AluOut e estará disponível no próximo estado.

Estado 15(slt):

Neste estado ocorre a subtração do valor no registrador A com o valor no registrador B e o bit 63 desta operação é escrito no registrador destino. Além disso ocorre verificação de Overflow.

Estado 16(slti):

Neste estado ocorre a subtração do valor no registrador A com o Imm estendido e o bit 63 desta operação é escrito no registrador destino. Além disso ocorre verificação de Overflow.

Estado 17(jalr):

Neste estado ocorre a escrita de PC no registrador destino.

Estado 18:

Neste estado calculamos o novo valor de PC pela soma do valor no registrador A com o Imm estendido e esse valor é escrito em AluOut, estará disponível no próximo estado.

Estado 19(srli):

Neste estado passamos o valor do registrador A pelo módulo shift2, que realiza o shift right lógico shamt vezes, e a saída é escrita no registrador destino.

Estado 20(srai):

Neste estado passamos o valor do registrador A pelo módulo shift2, que realiza o shift right aritmético shamt vezes, e a saída é escrita no registrador destino.

Estado 21(slli):

Neste estado passamos o valor do registrador A pelo módulo shift2, que realiza o shift left lógico shamt vezes, e a saída é escrita no registrador destino.

Estado 22(jal):

Neste estado escrevemos o valor de PC no registrador destino.

Estado 23:

Neste estado calculamos o novo valor de PC pela soma do PC com o Imm estendido e multiplicado por 4, esse resultado é escrito em AluOut e estará disponível no estado seguinte. Além disso, confere se ocorreu Overflow.

Estado 24(bge):

Neste estado realizamos a comparação de maior igual do valor no registrador A com o valor no registrador B e setamos os valores de PCWriteCondBge para a escrita no registrador PC do valor em Alu. Além disso, confere se ocorreu Overflow.

Estado 25(blt):

Neste estado realizamos a comparação de menor do valor no registrador A com o valor no registrador B e setamos os valores de PCWriteCondBlt para a escrita no registrador PC do valor em Alu. Além disso, confere se ocorreu Overflow.

Estado 26(lb):

Neste estado escrevemos a saída do módulo historia, que contém o byte a ser carregado estendido, e escrevemos no registrador destino.

Estado 27(lh):

Neste estado escrevemos a saída do módulo historia, que contém a meia palavra ser carregada estendida, e escrevemos no registrador destino.

Estado 28(lw):

Neste estado escrevemos a saída do módulo historia, que contém a palavra a ser carregada estendida, e escrevemos no registrador destino.

Estado 29(lbu):

Neste estado escrevemos a saída do módulo historia, que contém o byte a ser carregado estendido com 0, e escrevemos no registrador destino.

Estado 30(lhu):

Neste estado escrevemos a saída do módulo historia, que contém a meia palavra a ser carregada estendido com 0, e escrevemos no registrador destino.

Estado 31(lwu):

Neste estado escrevemos a saída do módulo historia, que contém a palavra a ser carregada estendido com 0, e escrevemos no registrador destino.

Estado 32(reset):

Estado de inicialização da CPU em que desse estado vamos para o estado 0 onde ocorre o reset.

Estado 33:

Neste estado ocorre o cálculo do endereço, a partir da soma do valor no registrador A com o Imm estendido e o valor é guardado no registrador AluOut e estará disponível no próximo estado. Além disso, temos a verificação de Overflow.

Estado 34:

Neste estado carregamos o registrador MDR a partir da saída da memória e verificamos qual o tipo de store será feito, sw, sh ou sb a partir dos bits de 14 a 12 da instrução.

Estado 35(sw):

Neste estado escrevemos na memória a saída do módulo armário, que contém a palavra a ser escrita concatenada com o que já havia na memória, a partir do endereço armazenado em AluOut.

Estado 36(sh):

Neste estado escrevemos na memória a saída do módulo armário, que contém a meia palavra a ser escrita concatenada com o que já havia na memória, a partir do endereço armazenado em AluOut.

Estado 37(sb):

Neste estado escrevemos na memória a saída do módulo armário, que contém o byte a ser escrita concatenado com o que já havia na memória, a partir do endereço armazenado em AluOut.

Estado 40(break):

Neste estado não fazemos nada apenas mantemos o código num loop infinito

Estado 45(OPCODE inexistente):

Neste estado escrevemos o valor de PC da instrução atual no registrador EPC e solicitamos leitura da memória a partir do endereço 254 e guardamos o byte lido no registrador NewPC.

Estado 46:

Neste estado escrevemos em PC o valor armazenado no registrador NewPC.

Estado 47(Overflow):

Neste estado escrevemos o valor de PC da instrução atual no registrador EPC e solicitamos leitura da memória a partir do endereço 255 e guardamos o byte lido no registrador NewPC.

Estado 48:

Neste estado ocorre a escrita do valor armazenado em AluOut no registrador destino.

Estado 51:

Neste estado ocorre a solicitação de leitura da memória a partir do endereço armazenado em AluOut.

Estado 58:

Neste estado ocorre a escrita no registrador PC do valor armazenado em Alu.


Estado 64:

Neste estado ocorre a solicitação de leitura da memória a partir do endereço armazenado em AluOut.

Estado 65:

Neste estado ocorre a escrita no registrador PC do valor armazenado em AluOut.

 MÁQUINA DE ESTADOS DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO



ANEXOS

Máquina de estados:

https://github.com/GabrielOlem/ProjetoHardware/blob/master/Montador_Execut%C3%A1vel/fsm.pdf

Unidade de controle:

<https://github.com/GabrielOlem/ProjetoHardware/blob/master/cpu.jpg>